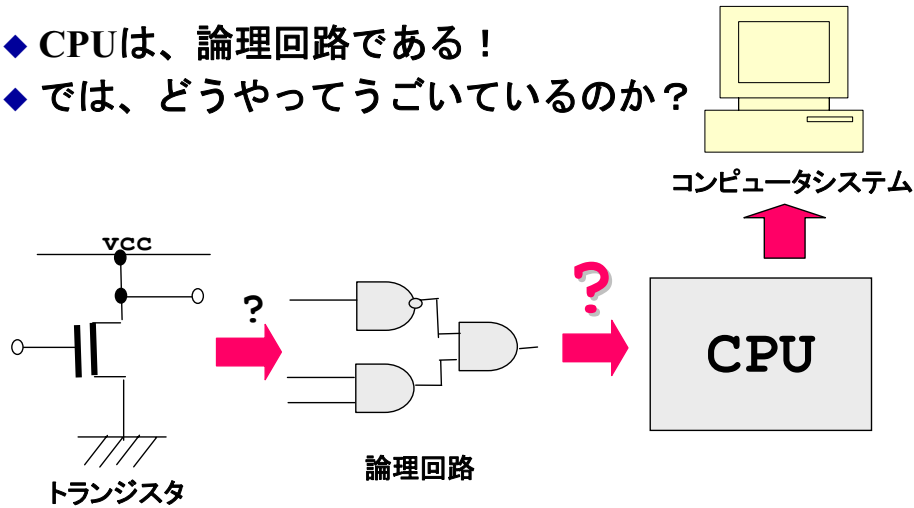



CPUと論理回路

- ◆ CPUは、論理回路である！
- ◆ では、どうやってうごいているのか？




論理回路

 - ◆ 組み合わせ回路
 - 入力により、出力が決まる
 - 論理素子AND, OR, NOTの組み合わせ
 - 加算器
- ◆ 順序回路
 - 現在の出力が過去の入力の状態によって決まる回路
 - フリップフロップ
 - レジスタ、カウンタ、...
 - メモリ（電荷素子）




full adder

 

Dラッチ

論理回路

- ◆ バススイッチ（ゲート）
 - コントロール信号によって、出力を遮断する。

 

論理回路とコンピュータ

- ◆ コンピュータは、0と1の2進数で動作している。
- ◆ 0と1とは、電圧が高い、低い、あるいは、メモリでは電気がたまっている、たまっていない、といった2つの物理的な状態で表現されている。
- ◆ 例：加算器

コンピュータの基本的な構成


- ◆ コンピュータのもっとも基本的な要素は、メモリとプロセッサ (CPU)である。
 - メモリはプログラムやデータを格納する場所
 - プロセッサはそのメモリからプログラムやデータを読み出して、プログラムを実行しています。
 - 指令する部分：プログラムを解釈(?)して指令する
 - 演算する部分：足し算や掛け算をする部分
- ◆ プログラムとデータをメモリに置いて、プロセッサがメモリから読み出して実行する方式を、ストアードプログラム方式という。

現在のコンピュータのもっとも重要な基本的な概念


プログラムを実行するプログラムが作れる⇒システム

コンピュータの基本的な構成

- ◆ 記憶 (メモリ)、指令、演算

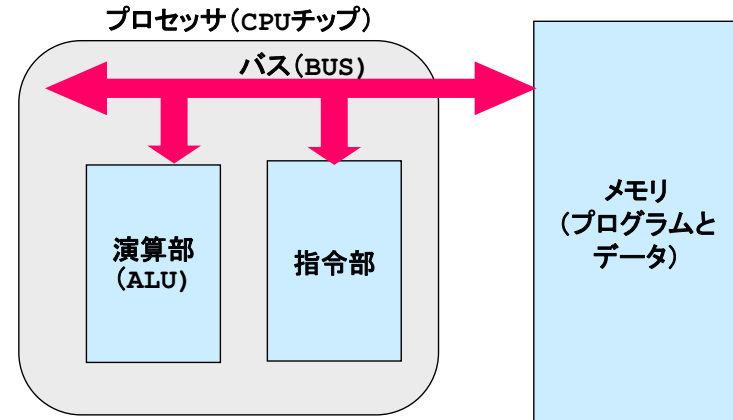

簡単な4ビットプロセッサ

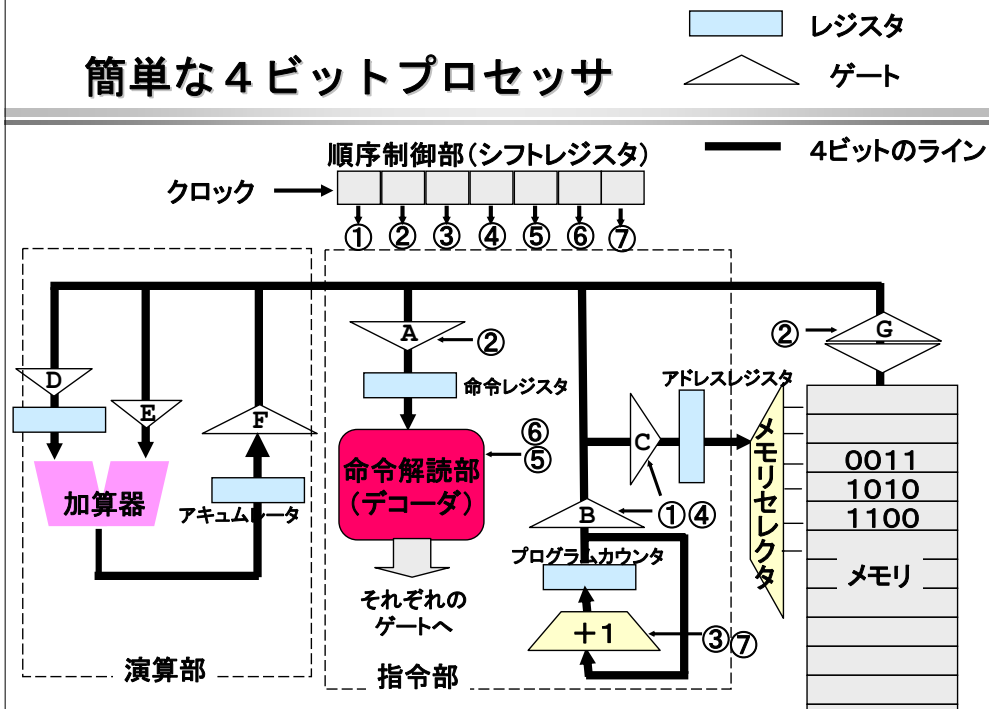

説明

- ◆ 命令やデータのとおり道 (実際は電線) を「バス」という。
 - データのとおり道はデータバス、
 - メモリにどのデータを読み出すかを伝えるバスをアドレスバス
- ◆ メモリの横にある「番人」(セレクタという) に接続されているのがアドレスバスで、操作するメモリを指定している三角でしめされているのがゲート。信号の流れを制御する。
- ◆ このゲートを制御する信号は、現在の命令 (0と1の組み合わせ) から、命令解読部 (デコード) で作られる
- ◆ プロセッサの中にも一時的にデータを格納するメモリ (のようなもの) がある。レジスタと呼ばれる。そのいくつかはプログラムからは見えない (例えば、現在の命令を保持している命令レジスタや読み出すメモリの番地を保持しているアドレスレジスタなど)
- ◆ 実行するプログラムの番地を保持しているレジスタをプログラムカウンタという
- ◆ 演算の一時的な結果を保持するレジスタをアキュムレータと呼ぶことがある。実際のプロセッサではこのようなレジスタが複数ある。

命令コード（機械語）

- ◆ メモリ上にあるプログラムのそれぞれの命令は、動作とその対象からなる。
 - 動作を指定するのが、命令コード（オペコード）
 - 対象をオペランドという
 - 実際のマシンではオペランドのない命令もある
- ◆ このマシンでは、2ワードであらわす

0001	X	Xを足される数に設定しなさい(LoadI)
0010	Y	設定されている足される数にYを足しなさい(ADDI)
0011	Z	Zのアドレスに結果を入れなさい(STORE)
0100	W	W番地の中身を、足される数に設定しなさい(Load)

プログラム例


- ◆ ここで、番地1001からデータを読み出し、1を加えて、番地1011に格納するというプログラムを考える

0100	1001番地からデータを読み出し 足す値に設定
1001	
0010	1を足す
0001	
0011	結果を1011番地に格納する
1011	

どのように実行されるか


- ◆ クロック信号が入力されると、順序制御部から①から⑥までの信号が順番に送られる
 - ① プログラムカウンタをアドレスレジスタに設定
 - ② 命令コードのフェッチ
 - ③ プログラムカウンタを1つあげる（オペランドを読む準備）
 - ④ プログラムカウンタをアドレスレジスタに設定
 - ⑤ 命令コードの解釈と実行1
 - ⑥ 命令コードの解釈と実行2
 - ⑦ プログラムカウンタを1つあげる（次の命令を読む準備）
- ◆ これが、コンピュータの速度を決定する
- ◆ この単純なプロセッサでは、⑤⑥以外は同じパターンでゲートを開け閉めするが、⑤⑥だけは現在の命令から、デコード部で生成された信号でゲートを開け閉めする
 - このデコード部は組み合わせ回路である！

ステップ① アドレスレジスタのセット

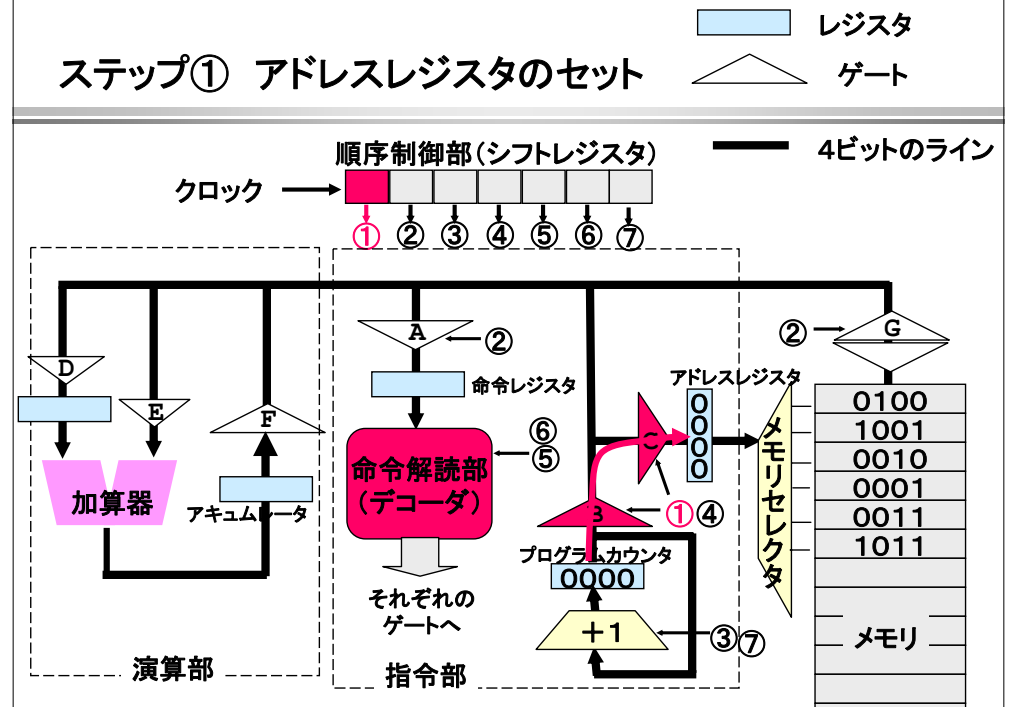


ステップ② 命令コードのフェッチ

レジスタ
ゲート

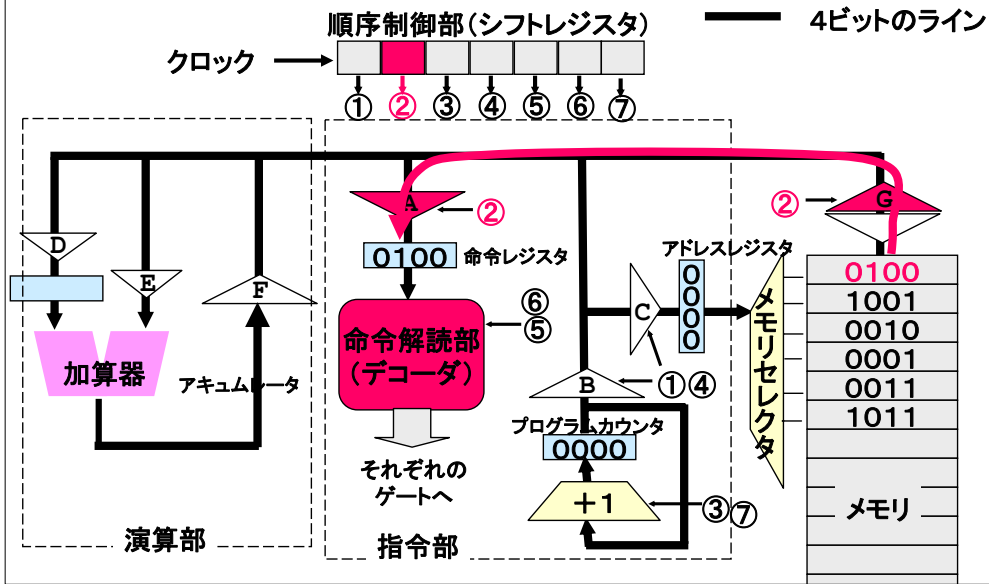


ステップ③ PCのインクリメント

レジスタ
ゲート

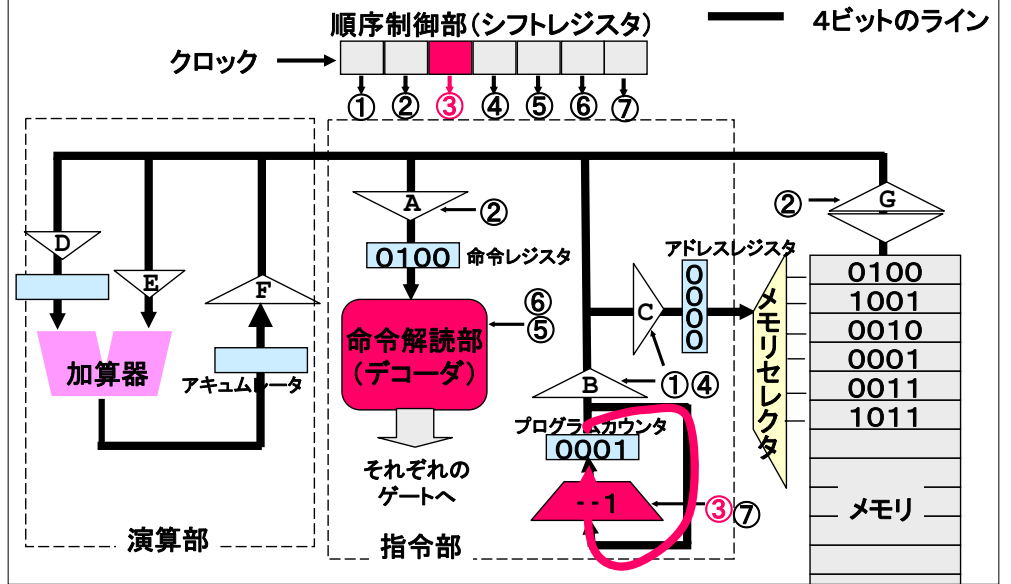


ステップ④ アドレスレジスタのセット

レジスタ
ゲート

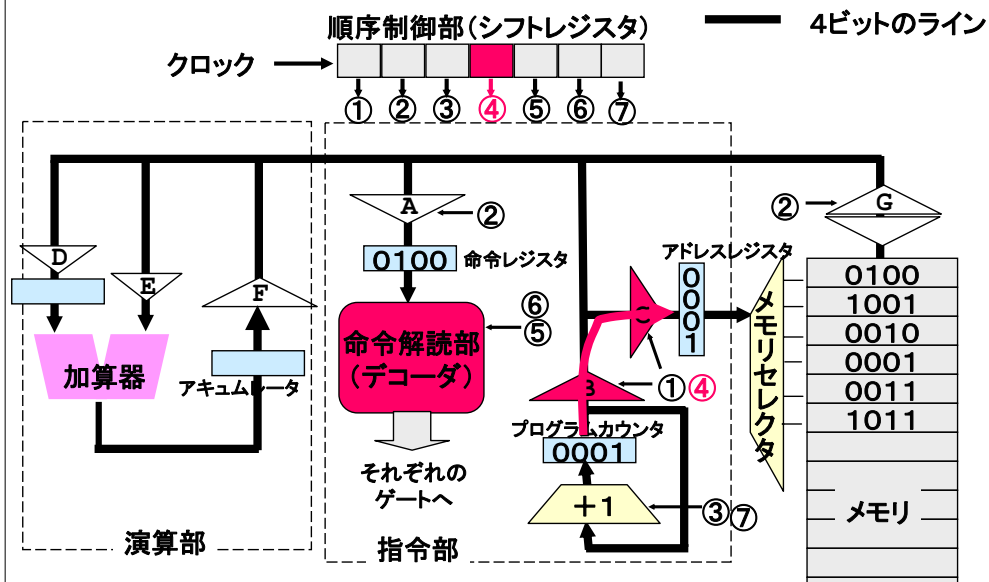


ステップ⑤ 命令の実行1 (LOAD)

レジスタ
ゲート

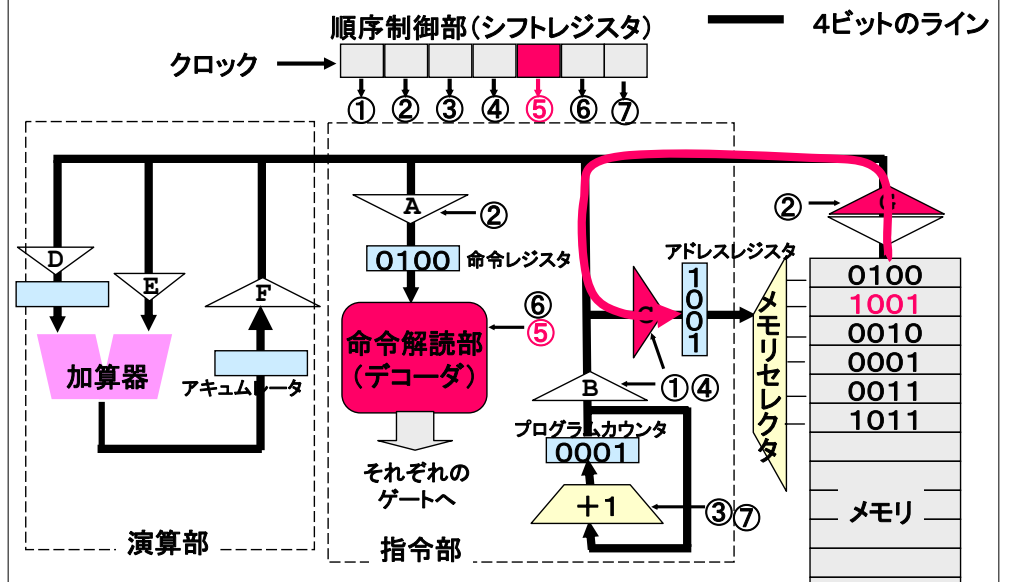


ステップ⑥ 命令の実行2 (LOAD)

レジスタ
ゲート

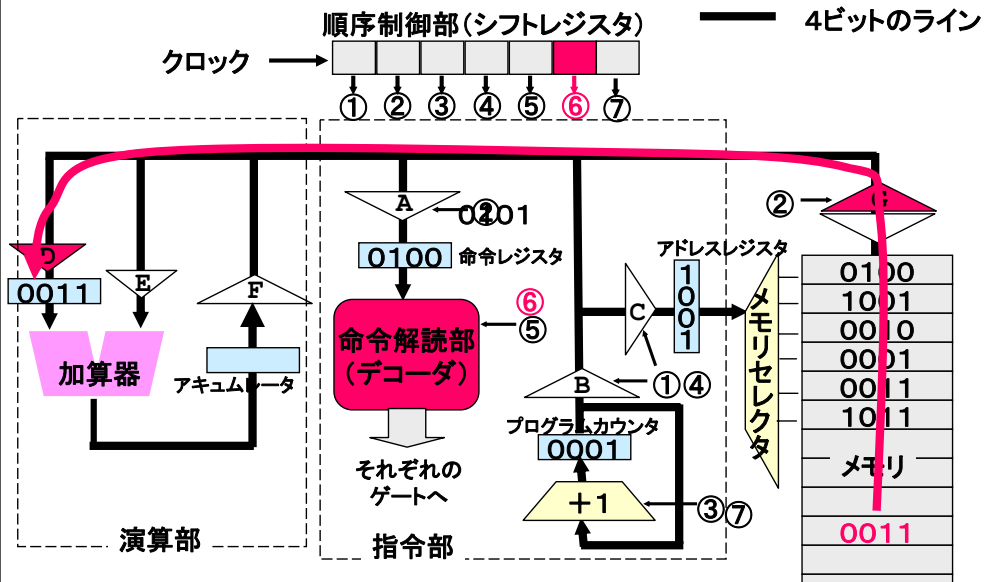


ステップ⑦ PCのインクリメント

レジスタ
ゲート

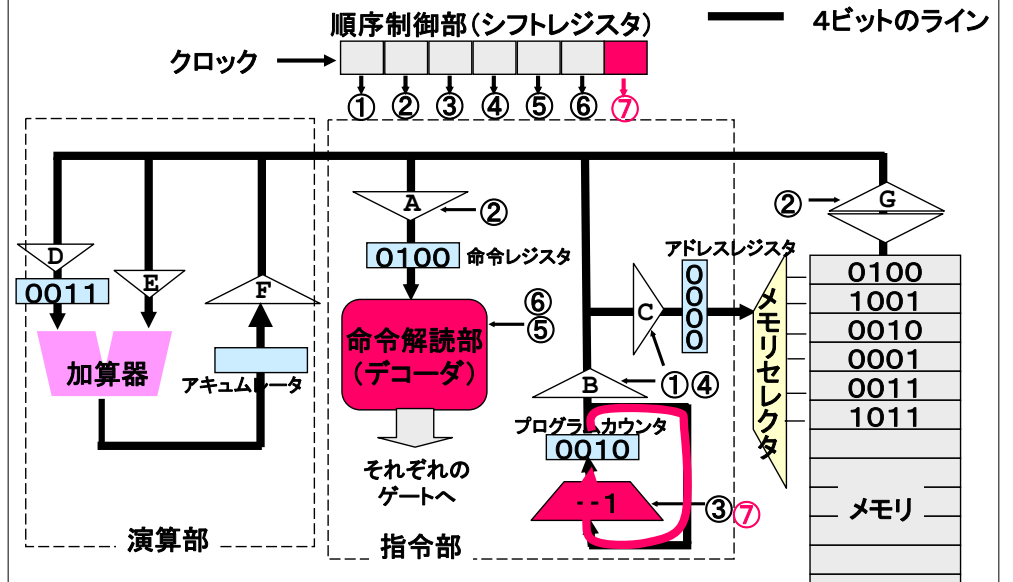


ステップ⑤ 加算の実行

レジスタ
ゲート

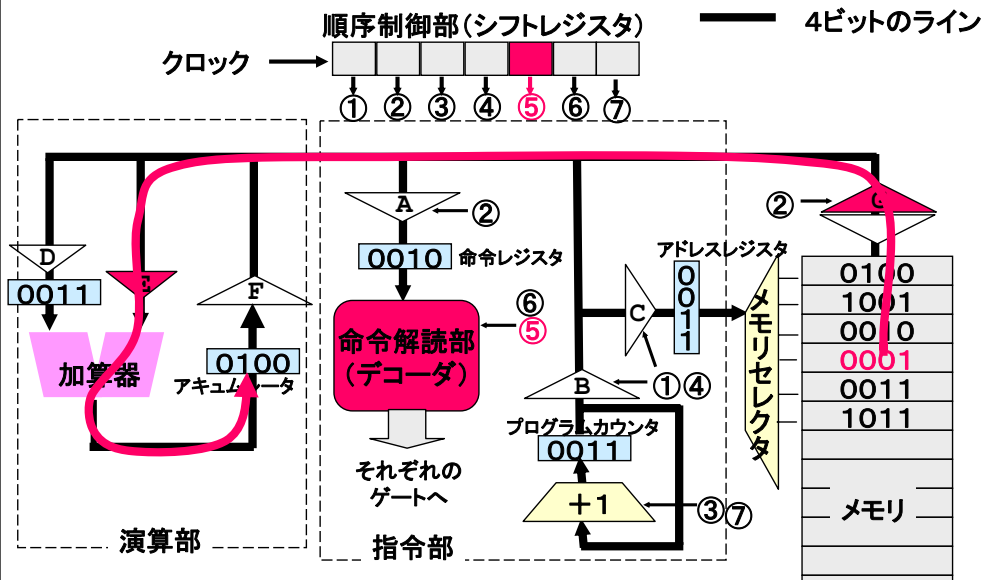


ステップ⑤ STOREの実行1

レジスタ
ゲート

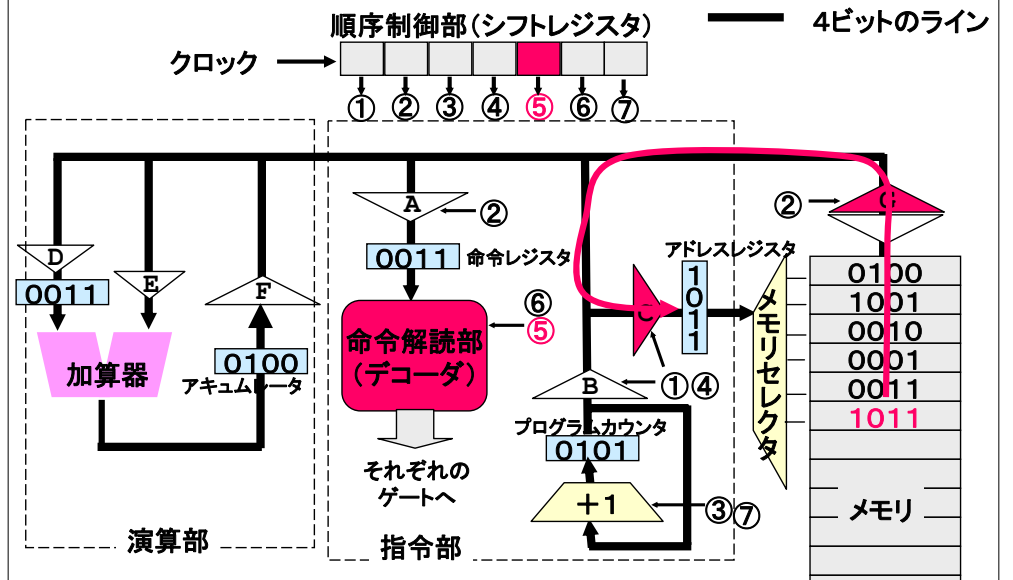


ステップ⑥ STOREの実行2

レジスタ
ゲート

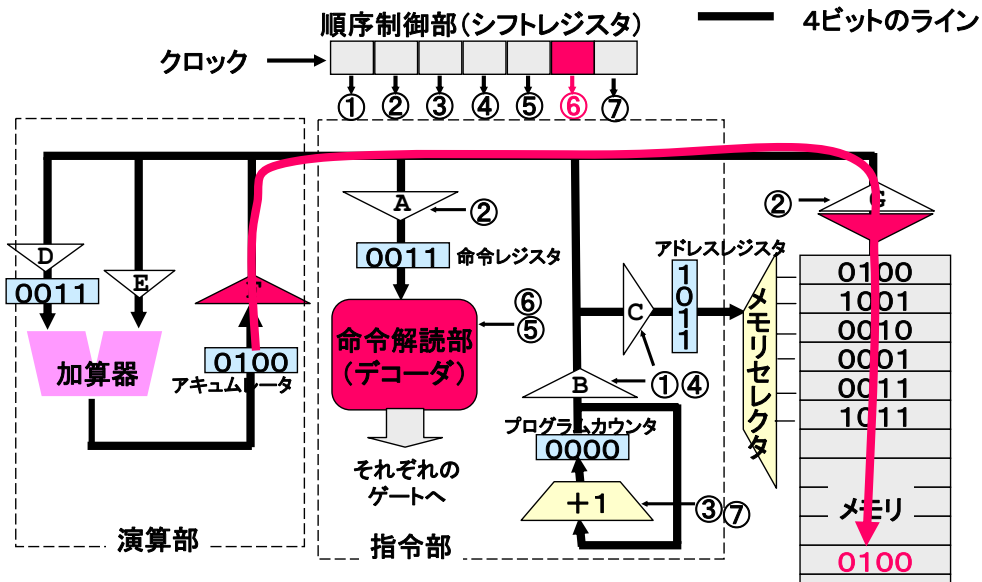

命令解読部（デコーダ）の働き

◆ 命令のデコーダは、基本的には組み合わせ回路

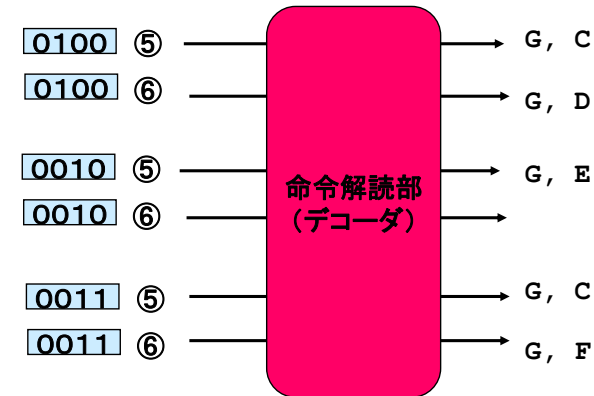

本当のマイクロプロセッサでは...

- ◆ 制御を変えるにはどうすればいい？(jump命令、条件分岐)
- ◆ 実際には、各ステップで同時に実行できるところがある。
 - たとえば、実行とプログラムカウンタのインクリメントを同時に実行
- ◆ プロセッサの実行フェーズ
 - 命令フェッチ (IF: instruction fetch)
 - 命令デコード (ID: instruction decode)
 - 命令実行 (EX: execute)
 - 結果の書き込み(WB: write back)
 - ...
- ◆ レジスタがたくさんある。
 - 汎用レジスタ (整数とアドレス)
 - 浮動小数点レジスタ
- ◆ キャッシュメモリがある。
- ◆ オペレーティングシステムのいろいろな機能
 - 仮想記憶、割り込み、入出力

アセンブリ言語とコンパイラ

- ◆ マシン語をそのものでは01のパターン、つまり数字ですので、これをつかってプログラミングするのは人間にとって非常に面倒な作業になる
- ◆ 基本的に、マシン語に1対1に対応するように記号を使って表記したのがアセンブリ言語
- ◆ オPCODEを表す記号をニーモニックという
- ◆ コンパイラは、プログラミング言語をアセンブラ言語に翻訳する。

